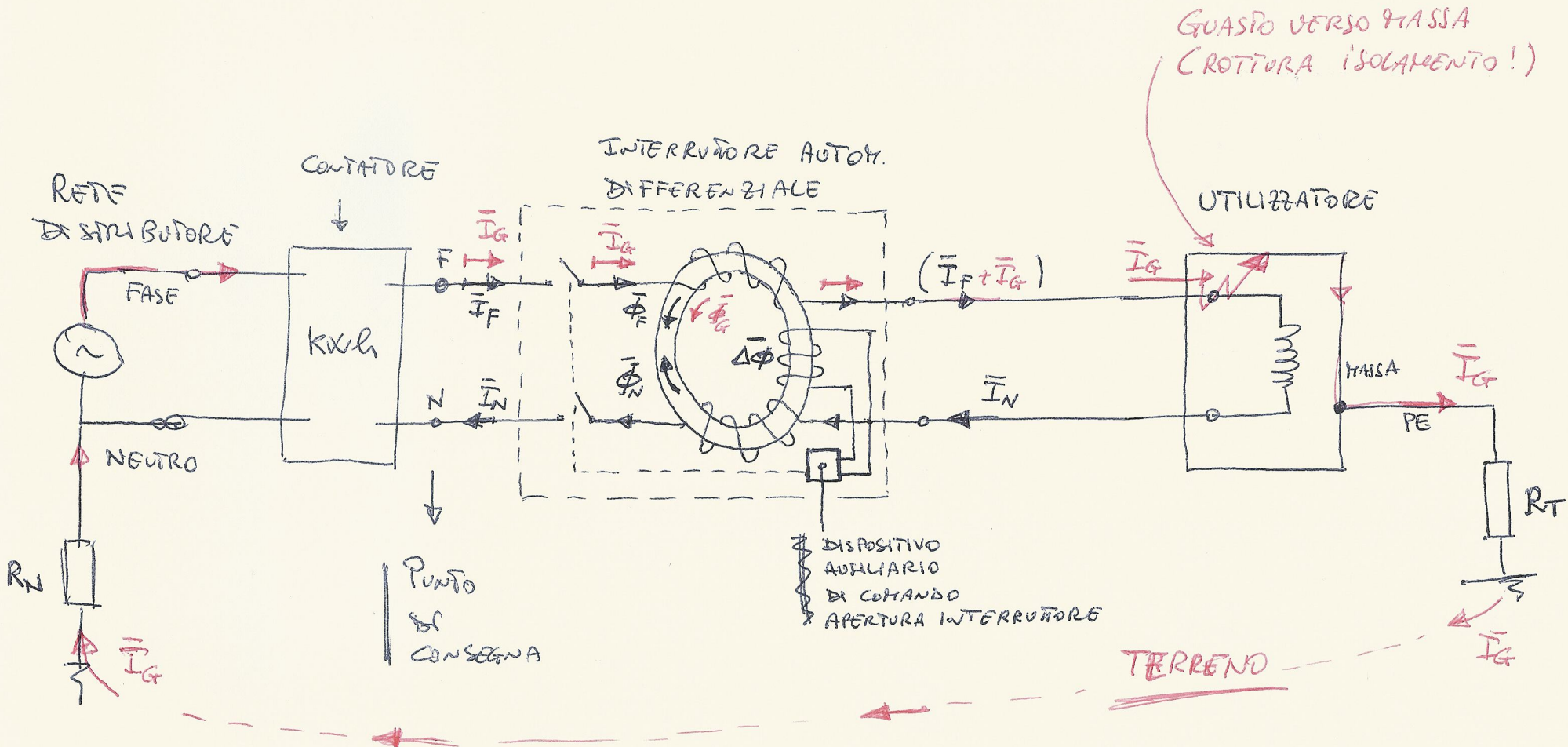


COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL RELE' DIFFERENZIALE



GUASTO $\Rightarrow I_G \neq 0 \Rightarrow (\bar{I}_F + \bar{I}_G) \neq \bar{I}_N \Rightarrow \Delta\phi \neq 0 \Rightarrow$ INTERVENTO INTERRUTTORE
 NO GUASTO $\Rightarrow I_G = 0 \Rightarrow \bar{I}_F = \bar{I}_N \Rightarrow \Delta\phi = 0 \Rightarrow$ NO INTERVENTO INTERRUTTORE